 


Decodificatore (decoder) 1 su m


- Un decodificatore è una macchina che riceve in ingresso una parola codice (C) su n bit e presenta in uscita la sua rappresentazione decodificata (linee U_0, \dots, U_{N-1}) su $m=2^n$ bit




Decoder 1 su 4

Esempio: decoder 1:4

	B	A	U_0	U_1	U_2	U_3
1	0	0	1	0	0	0
2	0	1	0	1	0	0
3	1	0	0	0	1	0
4	1	1	0	0	0	1

 


Composizione modulare di Decoder 4:16

 


Encoder o codificatore

 - Un codificatore riceve in ingresso una rappresentazione decodificata (linee x_0, \dots, x_{m-1}) e fornisce in uscita una rappresentazione con un codice a lunghezza fissa di n bit
- L'uscita è la parola codice associata a x_i
se $x_i=1$
ed $\alpha=1$ (abilitazione)
- Vincolo su ingressi:
 $x_i \cdot x_j = 0$ per $i \neq j$



Codificatore a 4 ingressi

 

X_3	X_2	X_1	X_0	Z_1	Z_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Codificatore 8-4-2-1

- $Z_3 = X_8 + X_9$
- $Z_2 = X_4 + X_5 + X_6 + X_7$
- $Z_3 = X_2 + X_3 + X_6 + X_7$
- $Z_3 = X_1 + X_3 + X_5 + X_7 + X_9$

- Espressioni ottenute considerando opportunamente le configurazioni di ingresso *dont'care*

cifra	
	8-4-2-1
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Arbitro di priorità

□ Un codificatore può essere preceduto da una “rete a priorità” che, in caso di più ingressi contemporaneamente alti, filtra quello con priorità assegnata maggiore

- Rete a priorità
 - n ingressi X_i
 - n uscite corrispondenti F_i , che rappresentano gli ingressi del codificatore
 - fra gli ingressi è definita una priorità, ad esempio:
 - per fissare le idee
« X_i è prioritario su X_j se $i < j$ »
 - L'uscita Y_i è alta se e solo se X_i è alto e tutti gli altri ingressi prioritari su X_i sono bassi.




$$F_1 = X_1$$

$$F_2 = X_2 \overline{X_1}$$

.....


$$F_n = X_n \overline{X_{n-1}} \cdots \overline{X_1}$$

Arbitro di priorità a 4 ingressi

   

Multiplexer lineare

 - Un *Multiplexer lineare* (ML) è una macchina con:
 - n ingressi-dati (A_0, \dots, A_{n-1})
 - n segnali binari di selezione ($\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}$),
dei quali al più uno è attivo
 - una uscita-dati B, che assume
 - valore A_i se è attivo α_i
 - neutro se nessuna delle selezioni è attiva
 - utilizzata quando più linee devono essere convogliate verso un'unica linea di uscita (bus)
-



Multiplexer lineare - realizzazioni

- $B = A_0 \alpha_0 + A_1 \alpha_1 + \dots + A_{n-1} \alpha_{n-1}$
 , $n=4$

- **Realizzazione I**

- Con porte AND e OR



- **Realizzazione II**

- Con porte 3-state

- $S=1$, restituisce il valore di A


- $S=0$, restituisce un'alta
 impedenza (apre il circuito)

0	0	Z
0	1	0
1	0	Z
1	1	1

  


Multiplexer (indirizzabile)

 - Multiplexer Lineare i cui segnali di abilitazione sono collegati con le uscite di un decodificatore




Demultiplexer lineare

 - Un *Demultiplexer Lineare* è una macchina con:
 - 1 ingresso-dati B
 - n segnali binari di selezione ($\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}$), dei quali al più uno è attivo
 - n uscite-dati (A_0, \dots, A_{n-1}), con
 - $A_i = B$ se è attivo α_i
 - neutro se nessuna delle selezioni è attiva





Demultiplexer (indirizzabile)

 - Demultiplexer Lineare i cui segnali di abilitazione sono collegati con le uscite di un decodificatore




Multiplexer binario

  - Se i dati A_i e B sono vettori di bit, che viaggiano su un bus
 - si parla genericamente di multiplexer o demultiplexer
- Se i dati A_i e B sono singoli bit
 - si parla di multiplexer o demultiplexer binario




Muxl/Dmuxl: un esempio

 - Supponiamo di avere un “centralino telefonico” in cui n utenti sorgente vogliono parlare con m utenti destinazione
 - **vincolo:** l’utente di destinazione abilitato deve sentire solo l’utente sorgente abilitato



L’utente A_1 è abilitato a parlare con l’utente B_{m-1}



Half Adder

 


x	y	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = \bar{X}Y + X\bar{Y} = X \text{ xor } Y$$

$$r = XY$$

  

Full Adder (1/2)

 

X	Y	r	S	R
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Karnaugh map for the carry-out r. The vertical axis is labeled 'r' and the horizontal axis is labeled 'xy'. The cells contain 1s at (0,01), (0,10), (1,00), and (1,11). Each 1 is circled.

r \ xy	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	


Karnaugh map for the sum S. The vertical axis is labeled 'r' and the horizontal axis is labeled 'xy'. The cells contain 1s at (0,11), (1,01), (1,10), and (1,11). Circles group the 1s at (0,11) and (1,11) vertically, and the 1s at (1,01), (1,10), and (1,11) horizontally.

r \ xy	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

Full Adder (2/2)


$$S = (\bar{X}\bar{Y}r) + (\bar{X}Y\bar{r}) + (X\bar{Y}\bar{r}) + (XYr)$$
 
$$R = \bar{X}Yr + X\bar{Y}r + XY\bar{r} + XYr = XY + Yr + Xr$$



Full Adder con 2 Half Adder

- Gli **output** sono uguali all'Half - Adder, cioè la somma (Sum) ed il riporto (Cout). La presenza del riporto in ingresso si spiega con la possibilità di collegare N Full - Adder in serie per ottenere Full - Adder a N bit.
- La logica del dispositivo è la seguente:
 - $Sum = (A \oplus B) \oplus Cin$
 - $Cout = A * B + (A \oplus B) * Cin$e il conseguente schema logico è rappresentato in Figura.
- Si può descrivere il FA utilizzando la definizione di HA.

 

Addizionatore binario

- E' possibile isolare il fattore $(a \oplus b)$
- Rielaborando le precedenti espressioni è quindi possibile ottenere le seguenti espressioni per l'addizionatore completo:

$$S = (a \oplus b) \oplus r = H \oplus r$$


$$R = ab + r(a \oplus b) = G + rH$$

Addizionatore binario

- Pertanto, un addizionatore completo può essere ottenuto a partire da due semiaddizionatori:

$$S = (a \oplus b) \oplus r = H \oplus r$$
 
$$R = a \cdot b + r \cdot (a \oplus b) = G + r \cdot H$$



Addizionatore binario: riporto

- Le diverse componenti dell'espressione di R assumono un significato particolare:
 - $\mathbf{G = a \cdot b}$ “**riporto generato**”: indica la creazione di un riporto all'interno dell'addizionatore binario
 - $\mathbf{P = H = a \oplus b}$ “**riporto propagato**”: indica se, in presenza di un riporto in ingresso, lo stesso verrà propagato in uscita
 - Il riporto in uscita può quindi essere espresso come $\mathbf{R = G + Pr}$
-

Addizionatore binario

- Per il semiaddizionatore valgono le uguaglianze

$$H = a \oplus b = d(a, b) = \bar{a}b + a\bar{b}$$

$$G = a \cdot b$$

- Similmente per l'addizionatore completo valgono le uguaglianze

$$S = a \oplus b \oplus r = d(a, b, r) = \bar{a}\bar{b}r + \bar{a}b\bar{r} + a\bar{b}\bar{r} + abr$$

$$R = \bar{a}br + a\bar{b}r + ab\bar{r} + abr = ab + br + ar = ab + r(a + b)$$

Addizionatori binari

$$n_i = \overline{r_i}$$

non-riporto

Indica assenza di riporto in ingresso

$$K_i = \overline{a_i} \cdot \overline{b_i}$$

Riporto “killed”

Indica che, indipendentemente dalla presenza di un riporto entrante, il riporto in uscita sarà comunque zero


$$N_i = K_i + P_i \cdot n_i$$

Propagazione del non-riporto

Indica assenza di riporto in uscita


Addizionatori seriali

 - Usa un unico addizionatore operante sulla singola cifra
- Opera in momenti successivi su cifre diverse degli addendi
- Richiede un blocco “con memoria”
- E' lento rispetto ad addizionatori che lavorano in parallelo sulle diverse cifre degli addendi



Addizionatore binario parallelo

 - Opera sulle cifre degli addendi in parallelo
- ...anche se il riporto deve propagarsi attraverso l'intera struttura
- Richiede un numero maggiore di risorse rispetto all'addizionatore seriale



Addizionatore parallelo: tempo di risposta

- Gli addizionatori ottenuti collegando in cascata n addizionatori di cifra sono anche chiamati addizionatori a propagazione del riporto (*carry-ripple* o *carry-propagate*)
 - ε = tempo di risposta di uno stadio
 - Allo stadio i , il riporto uscente o è **generato** o è **ucciso** o è **propagato**
 - Tempo di ritardo complessivo: **Limite inferiore** ε (in tutti gli stadi il riporto è generato o ucciso)
 - Tempo di ritardo complessivo: **Limite superiore** $n\varepsilon$ (un riporto entrante nel primo stadio che è propagato in tutti gli stadi)
 - Tempo di ritardo complessivo = $k\varepsilon$ ($k \leq n$), dove k è la più lunga catena di condizioni di propagazione.
-

Adder carry lookahead

$$r_{k+j} = G_{k+j-1} + G_{k+j-2}P_{k+j-1} + \dots + G_k P_{k+1} \dots P_{k+j-1} + r_k P_k P_{k+1} \dots P_{k+j-1}$$


r_{k+j} è alto se è verificata la condizione di generazione nell'ultimo stadio

...oppure se è verificata la condizione di generazione G_k e se questa viene propagata dagli stadi dal $(k+1)$ -esimo fino all'ultimo


...oppure è pari al riporto entrante r_k se questo viene propagato in tutti gli stadi

Addizionatori carry lookahead

 - L'espressione precedente può essere realizzata nella maniera riportata in figura




Addizionatori carry lookahead

 

Addizionatori carry lookahead

 - La rete di lookahead può a sua volta essere realizzata a più livelli, secondo lo stesso principio visto prima



Porte di parola

- Porte con abilitazione:
 - $B = \alpha A = \alpha \text{ AND } A$
- Parola:
 - Vettore di bit
 - $V = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$
- Porta di parola con abilitazione:
 - $\alpha V = \{\alpha v_0, \dots, \alpha v_n\}$
- Porta generica di parola:
 - $A \text{ AND } B =$
 $= \{a_0 \text{ AND } b_0, \dots, a_n \text{ AND } b_n\}$

